

Electronique numérique

- Travaux Dirigés -

Sujet n°5 :

"Circuits logiques séquentiels : compteurs asynchrones et compteurs synchrones"

Exercice : Compteur DCB (ou "à décade") synchrone à bascules JK

Réaliser un compteur DCB synchrone à bascules JK.